

### 0.1. Amplificador de tensión con muestra de tensión en serie

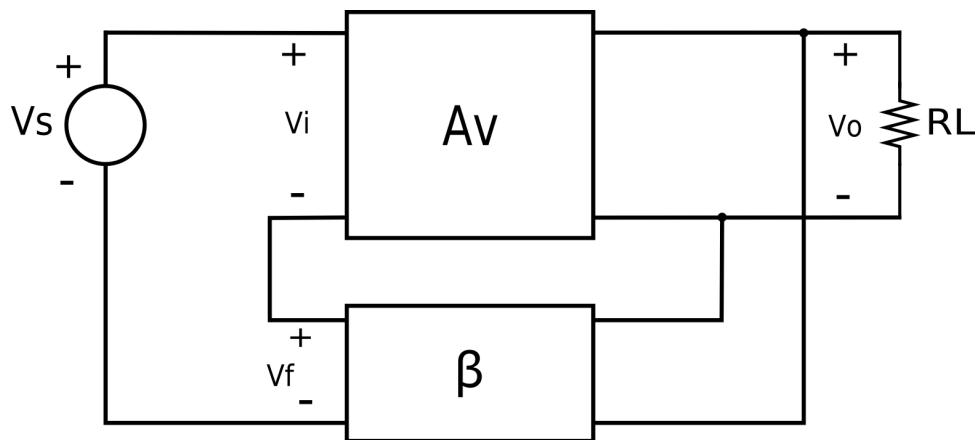


Figura 1: Esquema general de bloques de un amplificador de tensión con muestra de tensión en serie

### 0.2. Amplificador de transconductancia con muestra de corriente en serie

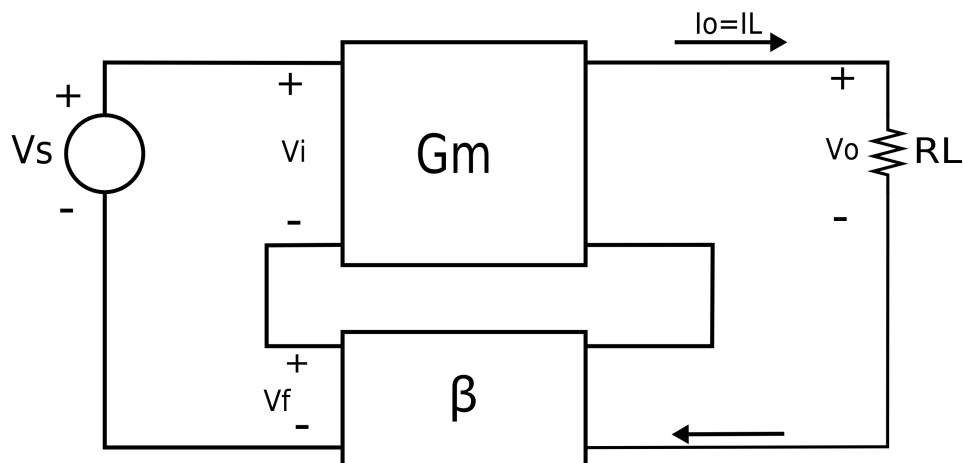


Figura 2: Esquema general de bloques de un amplificador de transconductancia con muestra de corriente en serie

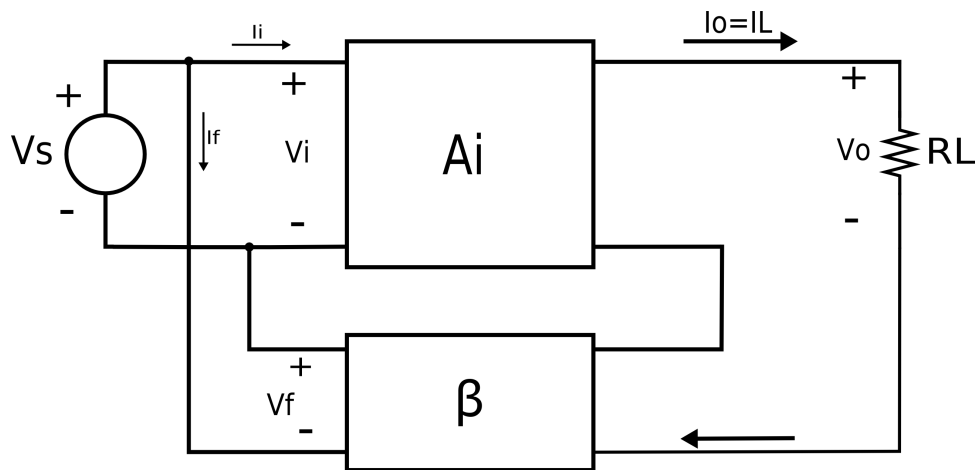


Figura 3: Esquema general de bloques de un amplificador de corriente con muestra de corriente en paralelo

**0.3. Amplificador de corriente con muestra de corriente en paralelo**

**0.4. Amplificador de transresistencia con muestra de tensión en paralelo**

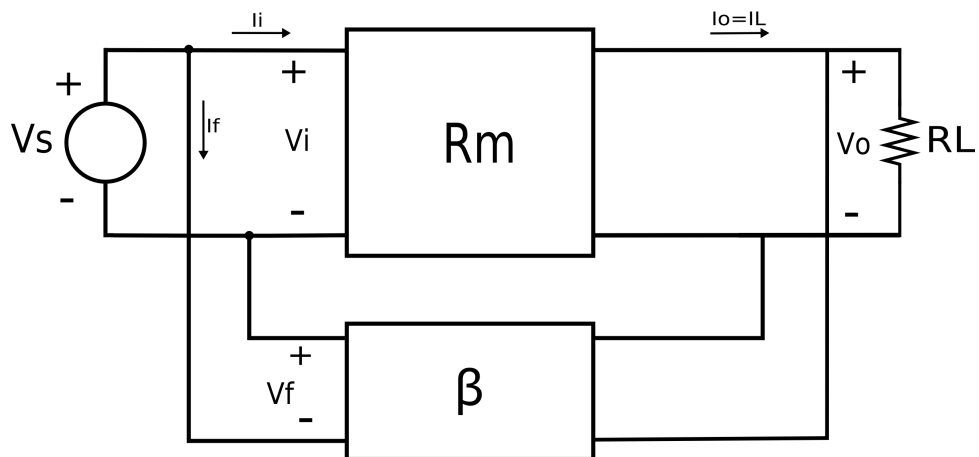


Figura 4: Esquema general de bloques de un amplificador de transresistencia con muestra de tensión en paralelo